 


تمرین کامپیوتری سوم

“مدارهای منطقی”



بخش اول:

ابتدا بلوک پیشنهادی را طراحی می کنیم برای ساخت این بلوک نیاز به مقایسه گر داریم پس در ابتدا یک مقایسه گر تک بیتی در سطح گیت طراحی می کنیم:


```
module comparator_1b(input a,b, output e,g,l);
    wire w1,w2,w3;

    xor x1(w1,a,b);
    not n1(e,w1);

    not n2(w2,b);
    and a1(g,a,w2);

    or o1(w3,e,g);
    not n3(l,w3);

endmodule
```

 

سپس با استفاده از مقایسه گر تک بیتی یک مقایسه گر تک بیتی با قابلیت cascading طراحی می کنیم :

```
module comparator_1b_c(input eq,gr, input a,b, output e,g,l);
    wire w1,w2,w3;
    wire w4,w5;


    comparator_1b comp1(a,b,w1,w2,w3);

    and a1(e,eq,w1);

    and a2(w4,eq,w2);
    or o1(g,w4,gr);

    or o2(w5,e,g);
    not n1(l,w5);

endmodule
```

 


حال با به هم بستن چهار عدد از این مقایسه گر ها یک مقایسه کننده چهاربیتی طراحی می کنیم:

```
module comparator_4b(input[3:0] a,b, output e,g,l);
  wire [0:11] w;

  comparator_lb_c comp1(1'b1,1'b0,a[3],b[3],w[0],w[1],w[2]);
  comparator_lb_c comp2(w[0],w[1],a[2],b[2],w[3],w[4],w[5]);
  comparator_lb_c comp3(w[3],w[4],a[1],b[1],w[6],w[7],w[8]);
  comparator_lb_c comp4(w[6],w[7],a[0],b[0],e,g,l);

endmodule
```

 


بلوک دیگری که برای محاسبه ی بیشینه نیاز داریم یک مالتی پلکسر ۲ به ۱ است که ورودی ها و خروجی چهاربیتی دارد که در ابتدا یک مالتی پلکسر ۲ به ۱ تک بیتی در سطح گیت طراحی کرده و با به هم بستن چهار عدد از این مالتی پلکسر ها مالتی پلکسر چهار بیتی می سازیم:

```
module mux2(input a,b,select, output out);
  wire w0,w1,w2;

  not n1(w0,select);
  and a1(w1,select,b);
  and a2(w2,w0,a);
  or o1(out,w1,w2);

endmodule
```
 
```
module mux2_4bit(input[3:0] a,b, input select, output[3:0] out);
  mux2 m1(a[3],b[3],select,out[3]);
  mux2 m2(a[2],b[2],select,out[2]);
  mux2 m3(a[1],b[1],select,out[1]);
  mux2 m4(a[0],b[0],select,out[0]);
endmodule
```



حال با بهم بستن یک مالتی پلکسر ۲ به ۱ و یک مقایسه گر می توانیم بیشینه ی دو عدد را مشخص کنیم و با بهم بستن سه عدد از این واحد ها می توان در بیشینه ی چهار عدد را مشخص کرد به طوری که نتیجه مقایسه ی هر دو عدد در مرحله بعد با عدد بعدی مقایسه شود و در نهایت با افزودن چهار صفر به ابتدا عدد به دست آمده آن را هشت بیتی می کنیم و مدار محاسبه گر بیشینه ساخته می شود:

```
module max_calculator_2num(input[3:0] a,b, output[3:0] max);
  wire s;
  wire eq,ls;

  comparator_4b comp(a,b,eq,s,ls);
  mux2_4bit mux(b,a,s,max);


endmodule
```

```
module max_calculator(input[3:0] nums[1:4], output[7:0] max);
  wire[3:0] big[1:2];

  max_calculator_2num max11(nums[1],nums[2],big[1]);
  max_calculator_2num max12(nums[3],big[1],big[2]);
  max_calculator_2num max13(nums[4],big[2],max[3:0]);

  assign max[7:4] = 4'b0000;

endmodule
```

 

برای ساخت مدار محاسبه گر کمینه نیز کافیتست که ورودی های مالتی پلکسر ها را جا به جا کنیم تا در هر مرحله عدد کوچکتر به مرحله ی بعد برود:

```
module min_calculator_2num(input[3:0] a,b, output[3:0] min);
  wire s;
  wire eq,ls;

  comparator_4b comp(a,b,eq,s,ls);
  mux2_4bit mux(a,b,s,min);


endmodule

module min_calculator(input[3:0] nums[1:4], output[7:0] min);
  wire[3:0] smal[1:2];

  min_calculator_2num mini1(nums[1],nums[2],smal[1]);
  min_calculator_2num mini2(nums[3],smal[1],smal[2]);
  min_calculator_2num mini3(nums[4],smal[2],min[3:0]);

  assign min[7:4] = 4'b0000;

endmodule
```

 

و در نهایت با اعمال تست زیر به مدار محاسبه گر بیشینه و کمینه شکل موج زیر را به دست می آوریم که صحت کار مدار را نشان می دهد:

دسته های اعداد به شکل زیر هستند

$$(13, 2, 0, 7) - (15, 7, 10, 1) - (1, 2, 3, 4)$$

```
module min_max_TB();
  logic [3:0] nums [1:4];
  wire [7:0] max,min;

  min_calculator UUT1(nums,min);
  max_calculator UUT2(nums,max);

  initial begin
    nums = {4'd13,4'd2,4'd0,4'd7};
    #10;
    nums = {4'd15,4'd7,4'd10,4'd1};
    #10;
    nums = {4'd1,4'd2,4'd3,4'd4};
    #10;
  end
endmodule
```

	Hex			
nums	4'b1101 4'b0010 4'b0000 4'b0111	4207	17a1	1224
min	5'b01	00	01	01
max	5'b101	00	01	04

بخش دوم:

برای محاسبه میانگین و واریانس دقیقاً فرمول ریاضی هر کدام را به صورت رفتاری پیاده سازی می کنیم با این محدودیت که جمع کننده ها و ضرب کننده ها دو ورودی هستند. فقط باید توجه داشت از آنجا که مجاز به استفاده از تقسیم کننده نیستیم به جای عمل تقسیم بر ۴ از شیفت دادن به اندازه ۲ استفاده می کنیم که این موضوع سبب می شود تا از حاصل تقسیم مورد نظر براکت گرفته شود و رند شود همچنین در تمامی مراحل از ابتدا اعداد هشت بیتی در نظر گرفته شده اند:

```
module mean_calculator(input[3:0] nums[1:4], output[7:0] mean);
  wire[7:0] w1,w2,w3 ;

  assign w1 = nums[1] + nums[2] ;
  assign w2 = w1 + nums[3] ;
  assign w3 = w2 + nums[4] ;

  assign mean[5:0] = w3[7:2] ;
  assign mean[7:6] = {1'b0,1'b0} ;

endmodule
```

```
module var_calculator(input[3:0] nums[1:4], output[7:0] varr);
  wire[7:0] u ;
  wire[7:0] w [1:16] ;

  mean_calculator mean(nums,u);

  assign w[1] = u - nums[1] ;
  assign w[2] = u - nums[2] ;
  assign w[3] = u - nums[3] ;
  assign w[4] = u - nums[4] ;

  assign w[5] = w[1] * w[1];
  assign w[6] = w[2] * w[2];
  assign w[7] = w[3] * w[3];
  assign w[8] = w[4] * w[4];

  assign w[9] = w[5] + w[6];
  assign w[10] = w[9] + w[7];
  assign w[11] = w[10] + w[8];

  assign varr[5:0] = w[11][7:2] ;
  assign varr[7:6] = {1'b0,1'b0} ;

endmodule
```

حال با استفاده از تست زیر عملکرد آن دو را می آزماییم توجه شود که انتظار داریم از مقادیر واریانس و میانگین واقعی براکت گرفته شود (دقت شود که اعداد نمایش داده شده در شکل موج به صورت hex هستند):

$$\text{Mean}(13, 2, 0, 7) = 5.5, \text{Var}(13, 2, 0, 7) = 25.25$$

$$\text{Mean}(15, 15, 15, 15) = 15, \text{Var}(15, 15, 15, 15) = 0$$

$$\text{Mean}(1, 2, 3, 6) = 3, \text{Var}(1, 2, 3, 6) = 3.5$$

```
module mean_varr_TB();
  logic [3:0] nums [1:4];
  wire [7:0] mean, varr;

  mean_calculator UUT1(nums, mean);
  var_calculator UUT2(nums, varr);

  initial begin
    nums = {4'd13, 4'd2, 4'd0, 4'd7};
    #10;
    nums = {4'd15, 4'd15, 4'd15, 4'd15};
    #10;
    nums = {4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd6};
    #10;
  end
endmodule
```

	Mags		
nums	4h1 4h2 4h3 4h6	d207	ffff
mean	8h03	05	0f
varr	8h03	19	00

بخش سوم:

در نهایت برای پیاده سازی مدار نهایی در ابتدا نیاز به یک priority encoder است که بتواند درخواست (op) را دریافت کند و یک مالتی پلکسر ۴ به ۱، هشت بیتی که خروجی هر چهار مدار محاسبه گر به آن متصل شود و بر اساس کد تولید شده توسط اینکودر خروجی صحیح را به خروجی اصلی مدار بدهد همچنین یک decoder مورد نیاز است تا کد درخواست داده شده را مجدداً به یک عدد تبدیل کند و مشخص کند که خروجی از چه نوعی است بیشینه، کمینه، میانگین یا واریانس. همچنین برای دیکودر و اینکودر ورودی و خروجی enable طراحی شده تا در صورتی که درخواست op صحیح نبود (۰۰۰۰) خروجی نشان دهنده ی عملیات انجام شده نیز صفر گردد: دیکودر:

```
module decoder(input [1:0] in, output [3:0] out, input en);
  reg [0:3] Y;

  always @(in or en)
    case ({en, in})
      3'b100: Y = 4'b1000;
      3'b101: Y = 4'b0100;
      3'b110: Y = 4'b0010;
      3'b111: Y = 4'b0001;
      default: Y = 4'b0000;
    endcase

  assign out = Y;
endmodule
```

اینکودر دارای اولویت:

```
module priority_encoder(input [3:0] in, output [1:0] out, output en);
    reg [1:0] out;
    reg en;

    always @(in)
    begin
        enr = 1;
        case(in)
            4'bxxxx: out = 2'd0;
            4'bxxx0: out = 2'd1;
            4'bxx10: out = 2'd2;
            4'bx100: out = 2'd3;
            default: begin
                enr = 0;
                out = 2'bxx;
            end
        endcase
    end

    assign en = enr;
    assign out = out;

endmodule
```

مالتی پلکسر ۴ به ۱ هشت بیتی:

```
module mux4_lbit(input w0, w1, w2, w3, input [1:0] s, output out);

    assign out = s[1] ? (s[0] ? w3 : w2) : (s[0] ? w1 : w0);

endmodule

module mux4(input [7:0] w0, w1, w2, w3, input [1:0] s, output [7:0] out);
    genvar i;
    generate
        for(i = 0; i < 8; i=i+1) begin: mux_stack
            mux4_lbit wx(w0[i],w1[i],w2[i],w3[i],s,out[i]);
        end
    endgenerate
endmodule
```

و در نهایت ساختار کلی stat_calculator:


```
module stat_calculator(input [3:0] Numbers[1:4], input [3:0] OP, output Max,Min,Mean,Var, output [7:0] Result);
    wire [7:0] w1,w2,w3,w4;
    wire [1:0] select;
    wire en;

    max_calculator maxC(Numbers,w1);
    min_calculator minC(Numbers,w2);
    mean_calculator meanC(Numbers,w3);
    var_calculator varC(Numbers,w4);

    priority_encoder encoderH(OP, select, en);
    decoder decoderH(select, {Max,Min,Mean,Var}, en);
    mux4 multiplexer(w1, w2, w3, w4, select, Result);

endmodule
```


stat_calculator

 

و در نهایت با تست زیر که ابتدا مدار محاسبه گر را در حالت خاموش می گذارد و بعد به ترتیب تک تک عملیات ها را روی یک دسته عدد تست می کند، مدار را برای سه حالت تست می کنیم، در هر مرحله برای مشخص کردن درخواست OP ورودی ای می دهیم که موضوع اولویت نیز تست شود دقت شود که این بخش نیز به علت شیفت دادن از حاصل اصلی برکت گرفته شده است:

محاسبات صحت سنجی:

- ۱۳,۲,۰,۷	- ۱۵,۱۵,۱۵,۱۵	- ۱,۲,۳,۶
Max = ۱۳	Max = ۱۵	Max = ۶
Min = ۰	Min = ۱۵	Min = ۱
Mean = ۵.۵	Mean = ۱۵	Mean = ۳
Var = ۲۵.۲۵	Var = ۰	Var = ۳.۵

 

```
module stat_calculator_TB()
  logic [5:0] nums [1:4];
  logic [3:0] op;
  wire [7:0] Result;
  wire Max, Min, Mean, Var;

  stat_calculator UUT(nums, op, Max, Min, Mean, Var, Result);

  initial begin
    op = 4'b0000;
    nums = {4'd19, 4'd2, 4'd0, 4'd7};
    #3;
    op = 4'b1111;
    #3;
    op = 4'b1010;
    #3;
    op = 4'b1100;
    #3;
    op = 4'b1000;
    #3;
    op = 4'b0000;
    nums = {4'd15, 4'd15, 4'd15, 4'd15};
    #3;
    op = 4'b1111;
    #3;
    op = 4'b1010;
    #3;
    op = 4'b1100;
    #3;
    op = 4'b1000;
    #3;
    op = 4'b0000;
    nums = {4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd6};
    #3;
    op = 4'b1111;
    #3;
    op = 4'b1010;
    #3;
    op = 4'b1100;
    #3;
    op = 4'b1000;
    #3;
  end
endmodule
```